

今天的實驗為實作 Latch 及 Flip-Flop

第一個實驗為實作 D Latch

 


Fig. 5.6 D latch

(a) Logic diagram


```
20 ///////////////////////////////////////////////////  
21 module mod1(output Q , input D , input En);  
22     wire not_D;  
23     wire For_Q;  
24     wire For_notQ;  
25     wire not_Q;  
26     not(not_D,D);  
27     nand(For_Q,D,En);  
28     nand(Q,For_Q,not_Q);  
29     nand(For_notQ,not_D,En);  
30     nand(not_Q,For_notQ,Q);  
31 endmodule  
32
```

為一個很簡單的實作

比較會擔心的是:

nand 何時會讀取回朔訊號($Q'(t)$ 產出 $Q(t+1)$ 或 $Q(t)$ 產出 $Q'(t+1)$)

Ans:考慮訊號改變的前一刻 $Q(t)$ 、 $Q'(t)$ 狀況

 


可以看到當 enable 為 1 時 Q 會跟 D 相等 enable 為 0 時保持不變

在 40ps 之前，因為 enable 一直沒有開啟，所以也無法成功 assign 值，Q 為 unknown

第二個實驗為 Master-Slave D Flip-Flop

此 Flip-Flop 為正源觸發(postedge)

 


主要就直接拿兩個實驗一的 D Latch 接在一起

要注意的是 clk 必須兩個相反，不然就等同於原本的 D Latch

```

21 module mod1(output Q , input D , input En);
22     wire not_D;
23     wire For_Q;
24     wire For_notQ;
25     wire not_Q;
26     not(not_D,D);
27     nand(For_Q,D,En);
28     nand(Q,For_Q,not_Q);
29     nand(For_notQ,not_D,En);
30     nand(not_Q,For_notQ,Q);
31 endmodule
32
33 module mod2(output Q , input clk , input D);
34     wire not_clk;
35     wire Y;
36     not(not_clk,clk);
37     mod1 master(Y,D,not_clk);
38     mod1 slave(Q,Y,clk);
39 endmodule
40

```

 

可以看到訊號在 20ps~25ps，雖然 D=1，但 clk 不是 1，所以無法啟動 slave



25ps~30ps，clk=1，slave 讀取 master 的 Y output，因此 Q 為 1

40ps~45ps，D=0，但 clk 不是 1，目前改到的只有 master

45ps~50ps，clk=1，slave 讀取 master 的 Y output，因此 Q 為 0

第三個實驗為 D flip-flop with asynchronous reset

 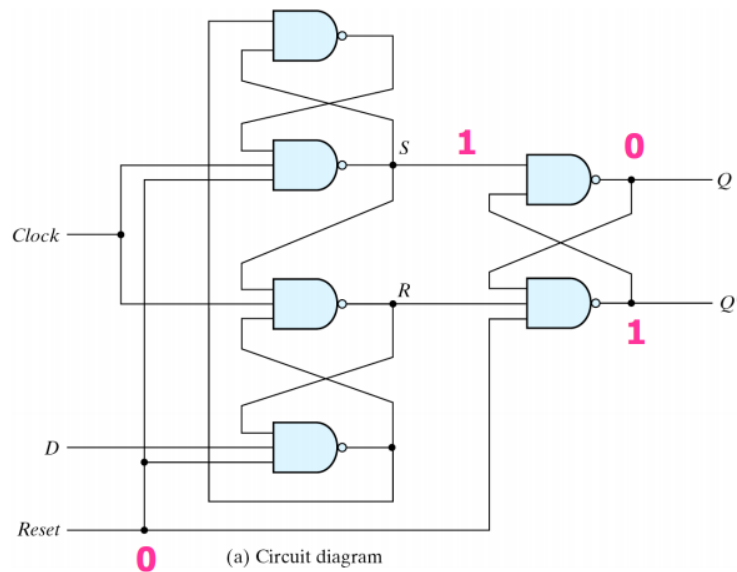注意!! Reset 為 0 時才會進行 reset，為 1 時不影響原本 Flip-Flop




R	Clk	D	Q	Q'
0	X	X	0	1
1	↑	0	0	1
1	↑	1	1	0

(b) Function table

```

21 module mod3(output Q , input clk , input D , input reset);
22     wire out_A;
23     wire out_B;
24     wire out_C;
25     wire out_D;
26     wire not_Q;
27
28     nand(out_A,out_D,out_B);
29     nand(out_B,out_A,clk,reset);
30     nand(out_C,out_B,clk,out_D);
31     nand(out_D,out_C,D,reset);
32
33     nand(Q,out_B,not_Q);
34     nand(not_Q,out_B,Q,reset);
35
36 endmodule
37

```

 

0ps~47ps reset = 1 · 行為如同 D Flip-Flop

47ps reset = 0 · 一下去後直接馬上將 Q reset 成 0

47ps~72ps reset = 0 · Q = 0

72ps~100ps reset = 1 · 行為如同 D Flip-Flop

Note:

```

43     initial #100 $finish;
44     initial begin clk = 0; forever #5 clk = ~clk; end
45     initial fork
46         D = 1;
47         reset = 1;
48         #20 D = 0;
49         #40 D = 1;
50         #50 D = 0;
51         #60 D = 1;
52         #70 D = 0;
53         #90 D = 1;
54         #42 reset = 0;
55         #72 reset = 1;
56     join
57 endmodule
58

```

新的 testbench 寫法

Line43: 表示執行 100ps 後停止模擬

Line44: 表示 clk 一開始為 0 · 每 5ps 將 clk 反向

Line45~56: fork 用法 · 利用 “# number” 指定在 number 時間時執行後面

指令 · 最後用 join · 完成 fork 完整語法